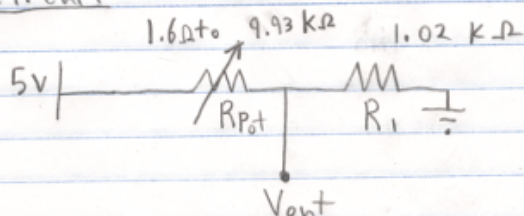


Sensor Lab - Potentiometer

Circuit



$$V_{out} = 5V \cdot \left(\frac{R_1}{R_{pot} + R_1} \right)$$

Predicted (assuming pot is ideal 0Ω to $10\text{ k}\Omega$, $1\text{ k}\Omega$ and R_1 is)

$$V_{out\text{ max}} = 5V$$

$$V_{out\text{ min}} = .45V$$

Actual

$$V_{out\text{ max}} = 4.99V$$

$$V_{out\text{ min}} = .47V$$

Angle	V_{out}
0°	.47V
45°	.49V
90°	.60V
135°	.74V
180°	.97V
225°	1.40V
270°	2.94V
315°	4.99V

← non-linear between angle and V_{out}